
Ex. 1 - Michelson

- 1 Représenter un interféromètre de Michelson, en expliquant de quoi il est constitué.
- 2 On se place en configuration coin d'air. Représenter le coin d'air équivalent. Où se trouve l'arête ?
- 3 Quelle est l'allure des interférences observées ? Donner l'expression de l'interfrange.
- 4 A quelles distances place-t-on la lentille et l'écran, pour avoir un grandissement de $\gamma = -1$?
- ${\bf 5}$ Où se trouve l'image de l'arête sur la figure de gauche ci-après ? Le justifier.

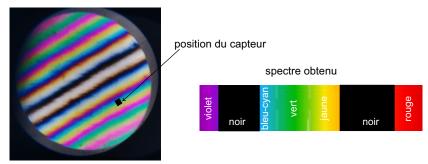

On positionne un capteur de lumière (le plus ponctuel possible) à l'emplacement indiqué sur la figure de gauche, ce qui correspond à une différence de marche $\delta=1,6\,\mu\mathrm{m}$. On envoie la lumière recueillie vers un spectromètre, qui montre l'allure du spectre de la lumière recueillie (figure de droite).

6 - Trouver les longueurs d'onde pour lesquelles l'intensité lumineuse est nulle, et commenter leur nombre.


Question posée en cours d'oral : "de quoi dépend l'angle des franges rectilignes ?"

Ex. 2 - Antenne

On cherche à modéliser une antenne, qui sera représentée par un cercle sur les schémas électriques.


On propose trois modèles a), b) et c) schématisés ci-après, pour cette antenne.

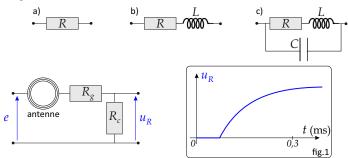Pour cela, on l'insère dans le circuit de droite et on observe la tension aux bornes de la résistance R_c . On donne les valeurs : $R_c = 100 \Omega$ et $R_g = 500 \Omega$. On observe la réponse à un créneau de tension (représentée à droite, figure 1).



- ${\bf 1}$ Donner les expression des impédances de chacun des trois modèles.
- $\mathbf{2}$ Le modèle correct est-il a), b) ou c)? Donner la valeur de L.

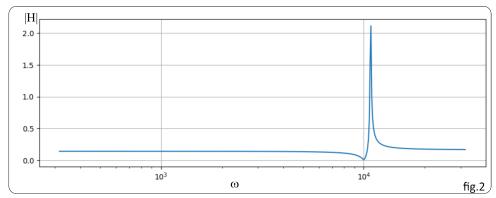On étudie d'autre part la réponse en régime sinusoïdal forcé, qui permet de tracer le module de la fonction de transfert en fonction de la fréquence (ci-dessous, figure 2).



- 3 Sur quelle bande de fréquences la figure 2 décrit-elle le modèle a) ? Et le b) ?
- 4 Trouver la valeur de la capacité.